
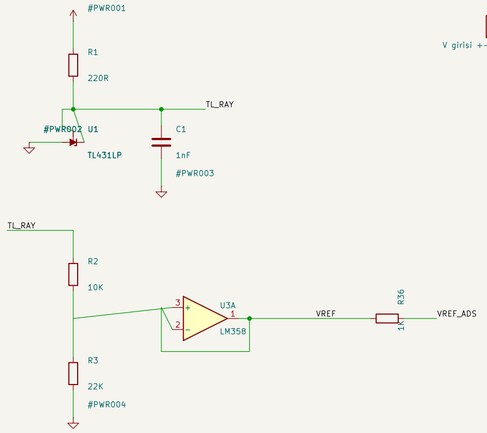
## BLOK 1 — TL431 rayi 2.495 V + Vref 1.7153 V (TAMPONLU)





Vref TAMPONSUZ OLAMAZ: iki bolucunun akimi (~290 uA) 6.9 kohm'luk
bolucu Thevenin'inden aksa 2 V'a varan kayma yapardi.
Vref hatasi girise vurulmus SABIT ofsettir (N'den bagimsiz),
kazanc hatasi degil — sifir kalibrasyonu siler.
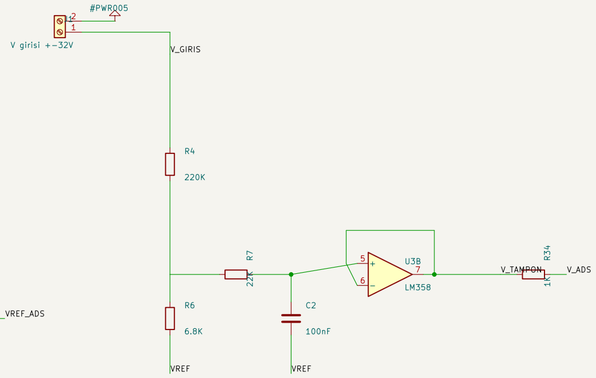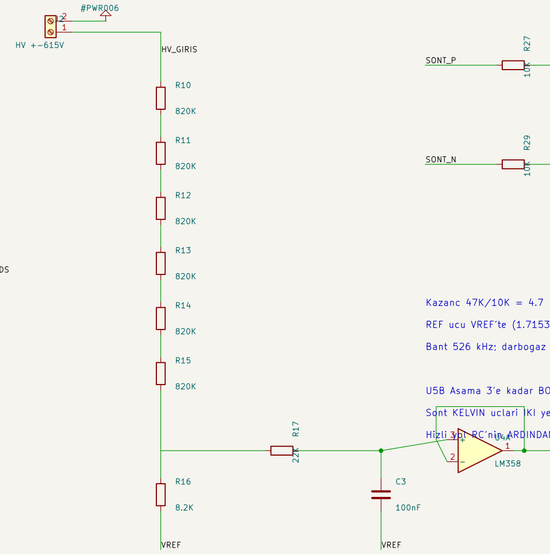
## BLOK 2 — NORMAL gerilim +−32.4 V (220K / 6.8K) -> ADS #2 AIN0





Menzil Vref kadar YUKARI kaymistir: −32.44 .. +35.87 V.
Simetrik menzil +−32.44 V @ PGA +−1.024, adim 1.042 mV.
Bolucunun ALT ucu GND'ye degil VREF'e gidiyor: fark = (Vin−Vref)/N.
ADS diferansiyel okudugu icin ISARETLI -> negatif kendiliginden geliyor.
TAMPON ZORUNLU: tamponsuz bolucude ADS'in giris empedansi PGA ile
degistigi icin oto−kademe %0.67 puan kazanc sicramasi yapiyor (4.14).

## BLOK 3 — YUKSEK gerilim +−613.7 V (6x820K / 8.2K) -> ADS #2 AIN1



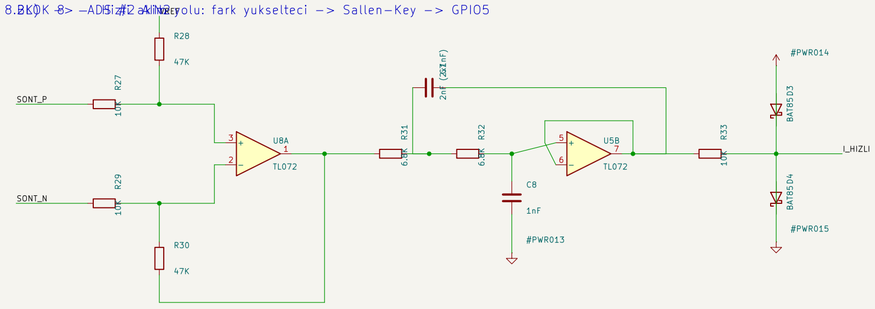
## BLOK 3 — YUKSEK gerilim +−613.7 V (6x820K / 8.2K) -> ADS #2 AIN1 yolu: fark yukselteci -> Sallen−Key -> GPIO5




Kazanc 47K/10K = 4.7 · tam olcek sont 294.6 mV (ADS 256 mV'ta once kirpar)
REF ucu VREF'te (1.7153 V, tamponlu) — cikis 1.7153 V +− 1.385 V.
Bant 526 kHz; darbogaz Sallen−Key (16.55 kHz), yukseltec DEGIL.

U5B Asama 3'e kadar BOSTA duruyordu; artik hizli akim Sallen−Key'i.
Sont KELVIN uclari IKI yere gidiyor: ADS'in RC'sine ve buraya.
Hizli 3. RC'nin ARDINDAN cekilseydi 7.96 kHz'e hapsolurdu.

## BLOK 4 — Sont + KELVIN + diferansiyel RC -> ADS #1 AIN0/AIN1 (CIFT YONLU)




Asama 2'de firmware negatif akimi SIFIRA KIRPIYORDU. Donanim zaten
diferansiyel ve isaretli: kirpma kaldirildi (olcum3.h). Guc
elektroniginde bobin akimi ters doner — tek yonlu olcum yanlis cevaptir.

B16 — ADS akim girisi ortusme suzgeci: C18+C19+C20 = 1.32 uF (gerilim kanaliyla tau eslesmesi)




Toplam 1.320 uF: ideal 1.300 uF'a yakin. BAT85 (SCHOTTKEYSENEL, delikli) — BAT54 SOT−23 oldugu icin secilmedi.
Kesim 54.8 Hz — gerilim kanalinin 55.7 Hz'i ile
eslesiyor ve 430 Hz Nyquist'i koruyor.
!!! ADS pinlerine YAKIN, KISA bacakli.


## BLOK 5 — Osiloskop CIFT YONLU: −65..+45 V -> Sallen−Key 16.55 kHz -> BAT85 -> GPIO6




!!! KART DUZ DURUR. Delikli plakette bu 6 direnc DELIK ATLAYARAK,
aralarinda bosluk birakilarak konmali — 2.54 mm adim YETMEZ.

6 adet 820K: 1/4W metal filmin azami CALISMA gerilimi 200 V (Yageo MFR).
#PWR011
615 V'ta direnc basina 102 V = sinirin %51'i. Tedarikcinin METAL FILM
hatti 820K'da bitiyor; 6x820K / 8.2K N'yi TAM 601.0'da tutuyor.
Cikis empedansi 4.93 Mohm (Asama 2'de 106.8 kohm idi).

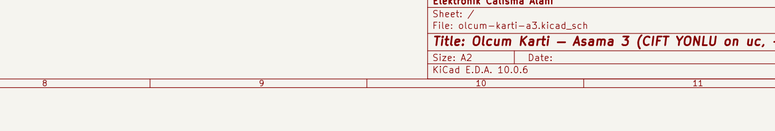AYIRMA KONDANSATORLERI — her op-amp besleme ucuna yerel 100nF




C9 U3 · C10 U4 · C11/C12 U5 · C13/C14 U8 · C15 ADS rayi

R41 (B18/F12): 3V3 bosaltma. Beslemesiz kartta kelepce akimina yol
verir; ray 3.58 V yerine 1.67 V'ta kalir ve TL431'e bagimli olmaz.

## BLOK 6 — ADS1115 x2 · I2C pull−up 2.7K (4.7K DEGIL)










4.7K iki modulde 2.42 kohm -> t_r 308 ns; Fast−mode siniri 300 ns.
2.7K hem 2 hem 3 modulde geciyor (223 / 190 ns), sink 2.21 mA < 3 mA.

## BLOK 7 — ESP32−S3 N16R8




GPIO8 SDA · GPIO9 SCL · GPIO4 SKOP (ADC1_CH3) · GPIO5 L_HIZLI (CH4) · GPIO7 HAZIR

KULLANILMAYAN KESITLER — izleyici olarak baglandi




## OP−AMP BESLEMELERI







## BLOK 10 — PIL KAPASITE TESTI (B21): tas direnc yuk + MOSFET anahtar




Asama 3 — CIFT YONLU on uc. Tum degerler uretim/tasarim3.py (89 kural), uretim/sim3_giris.py (30 SPICE) ve uretim/sim3_ariza.py (B15, 89 ariza) ile sinandi.
KART IZOLE DEGIL. 615 V kanali sebeke referansli bir devreye BAGLANMAZ — USB uzerinden bilgisayara sebeke tasir.
B15 KORUMALARI: R34/R35/R36 (1K) tampon cikislari ile ADS pinleri arasinda; R38/R39 (1K) sont kolunda. Bunlar OLMADAN tampon doydugu her an ADS'in
mutlak maksimumu (3.6 V) asiliyordu ve sont arizasi ADS'i olduruyordu. C1 = 1nF (100nF TL431'i osile ettiriyordu — TI SLVA482A).

## BLOK 9 — +−12 V RAYI (B11): 24 V -> 7912 orta nokta regulatoru




7912: GND pini +12V'ta, VI −12V'ta, VO kart GND'sinde. Orta noktayi TANIMLAYAN parca bu.

Kapi GND'ye CEKILI (R42): ESP32 olurse/reset atarsa MOSFET KAPANIR
ve pil bosalmayi durdurur. TERS KURMAYIN (kapiyi +12 V'a cekmeyin).
Pil gerilimi <= 38.5 V (IRFZ44N Vdss 55 V, %70 pay) — 48 V paket OLMAZ.
Yuk J7'ye baglanir, J7'e baglanirsa MOSFET BAYPAS olur ve KESME
CALISMAZ — firmware test basinda bunu denetleyip testi reddediyor.

tasarim3.py + sim3_giris.py + netlist3_dogrula.py ile dogrulandi
Voltmetre +−31.1 V / 950 uV ve +−615.4 V / 18.8 mV · Ampermetre CIFT YONLU · Osiloskop Sallen

**Elektronik Calisma Alani**

Sheet: /
File: olcum−karti−a3.kicad_sch

**Title: Olcum Karti — Asama 3 (CIFT YONLU on uc, +−615 V)**

| Size: A2 | Date: | Rev: 3 |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.6 | | Id: 1/1 |